
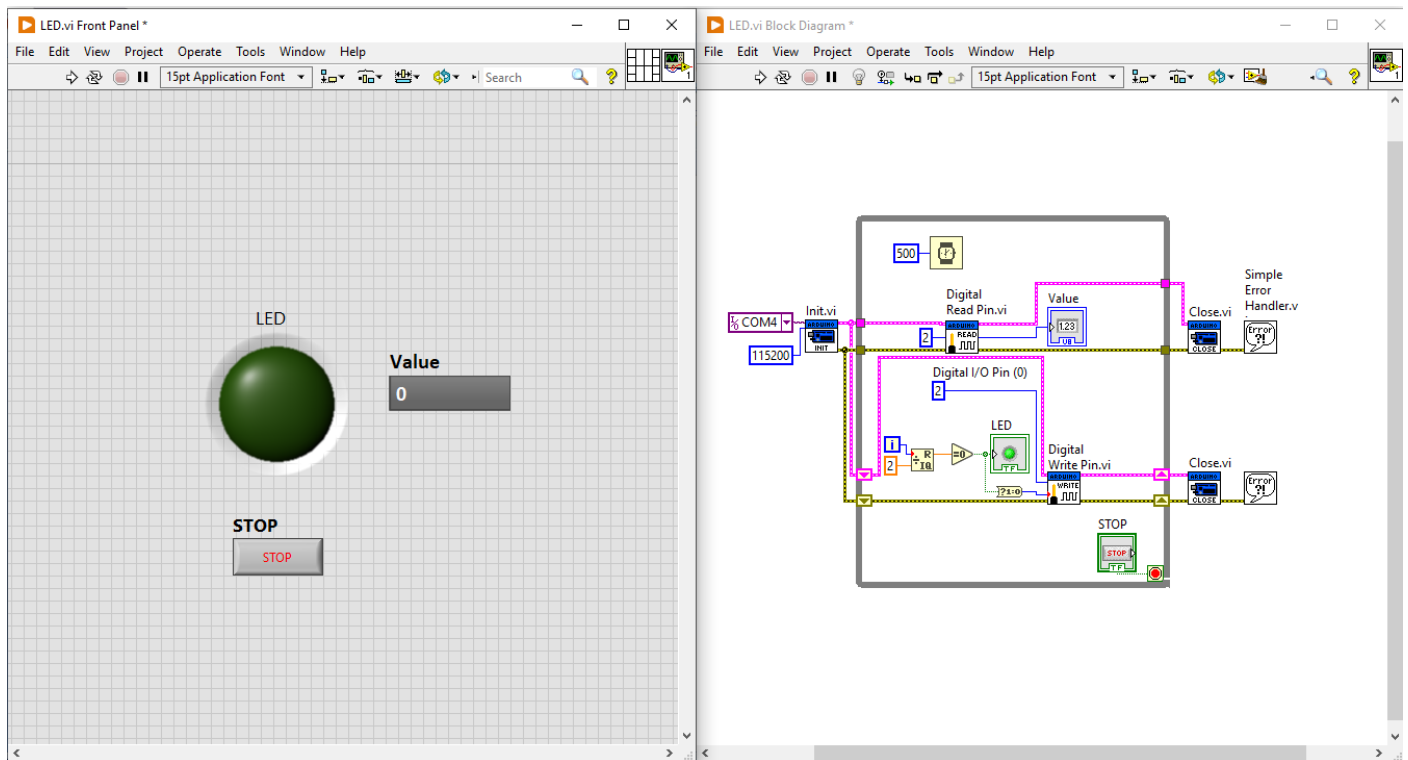



i) LED BLINKING

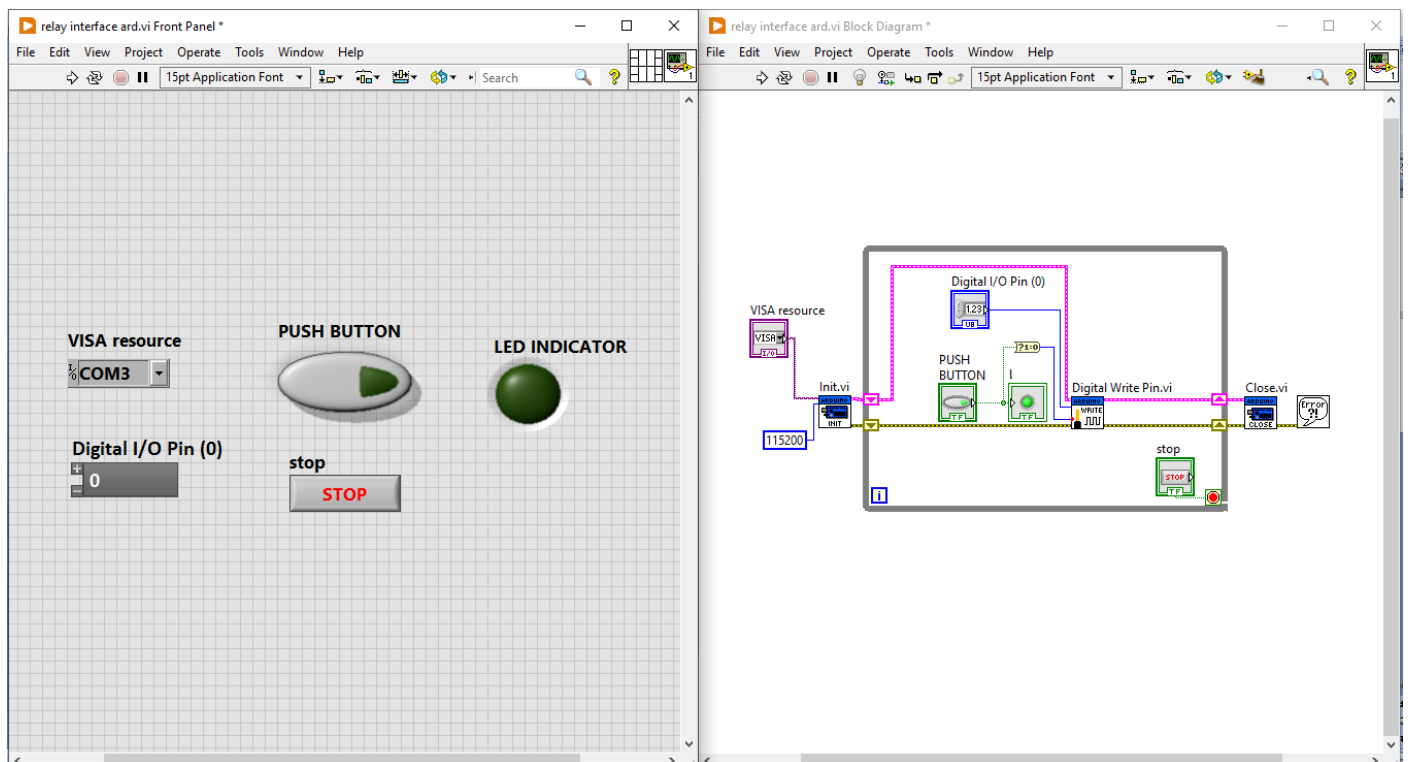


ii) RELAY INTERFACE USING ARDUINO :



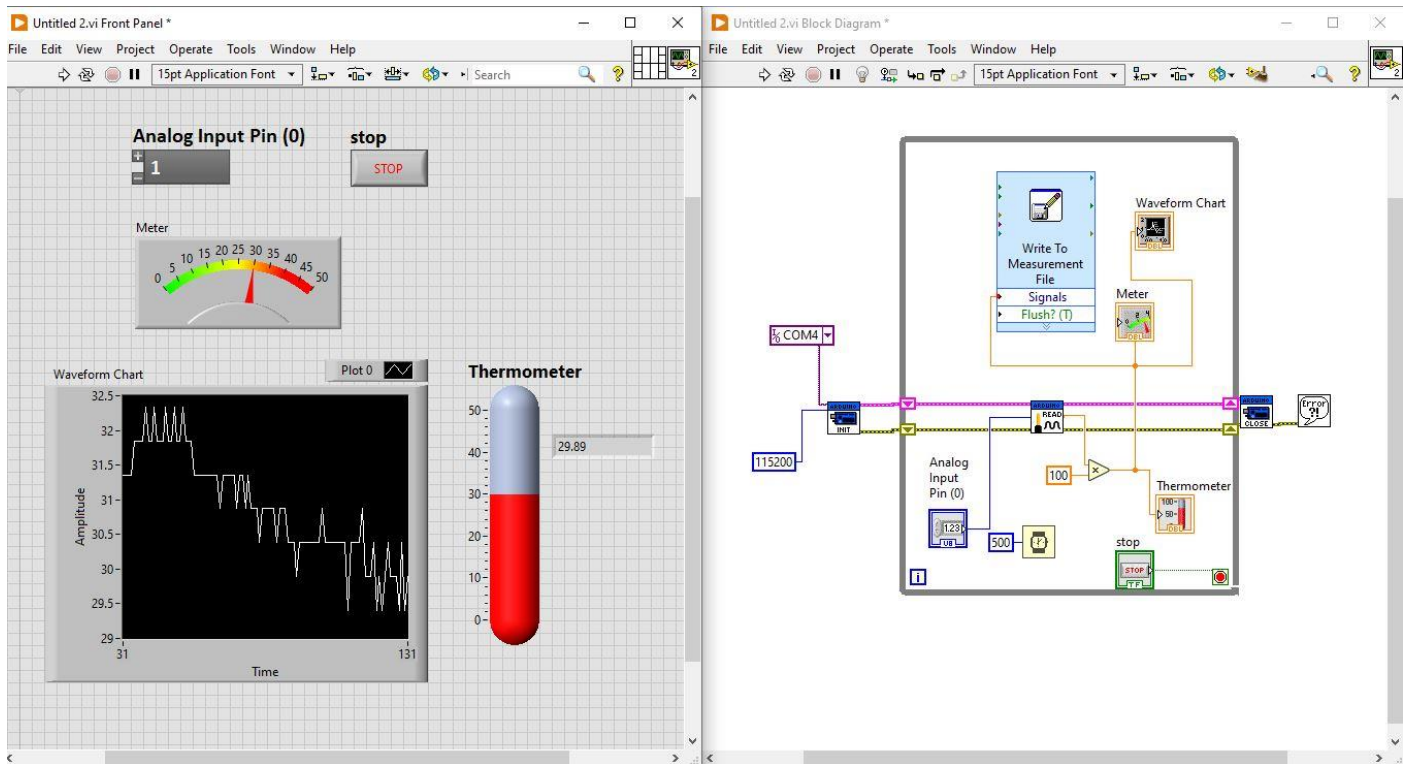iii) LM 35 INTERFACING WITH ARDUINO BOARD:



IV) LED INTENSITY CONTROL USING PWM

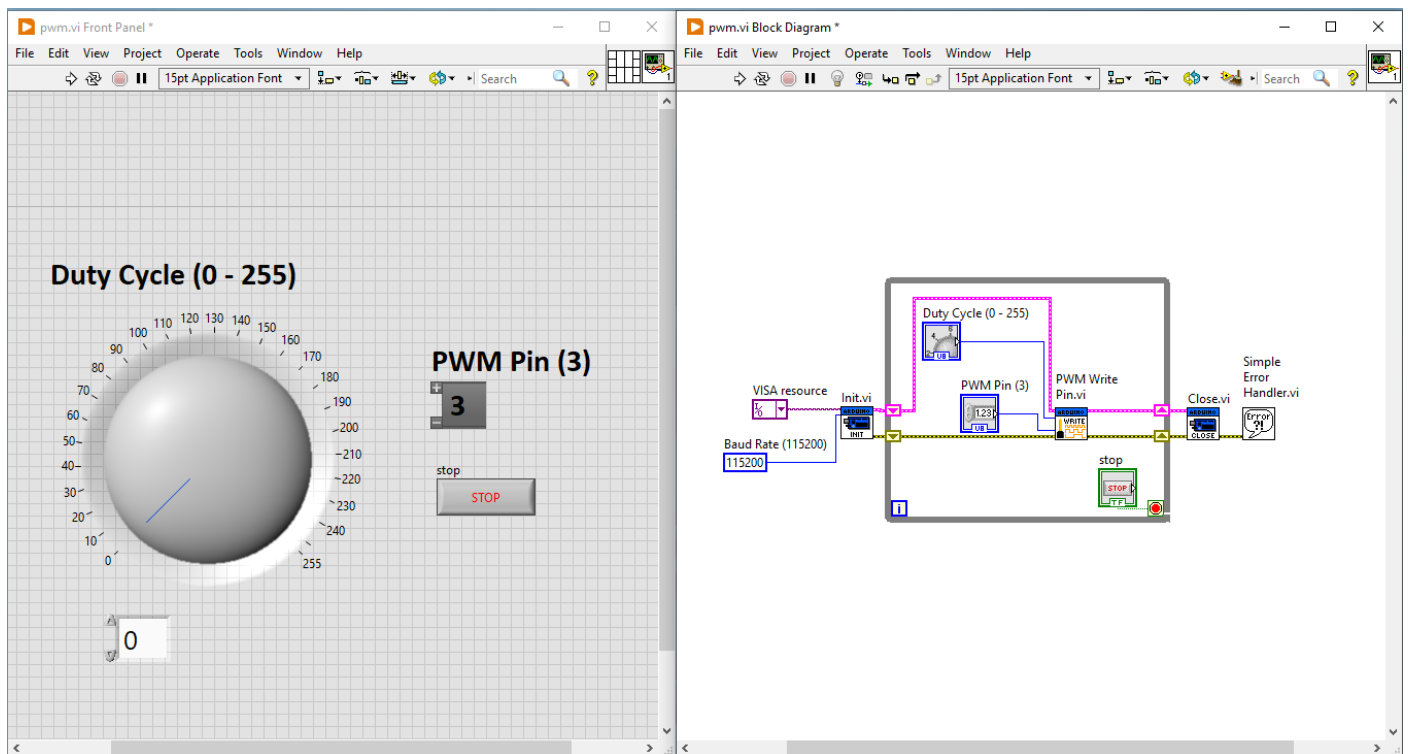

v) IR PAIR INTERFACE USING ARDUINO :

